

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAB04 - KIỂM TRA THIẾT KẾ SỬ
DỤNG TESTBENCH**

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN GIA BẢO NGỌC – 21520366
NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG AN – 21521810
NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN ĐẠT – 21521946

LỚP: CE213.O11.2

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
HỒ NGỌC DIỄM

TP. HỒ CHÍ MINH – Tháng 11 năm 2023

MỤC LỤC

MỤC LỤC ẢNH	II
--------------------------	-----------

MỤC LỤC BẢNG.....	III
--------------------------	------------

I. Mục tiêu	1
--------------------------	----------

II. Chuẩn bị thực hành.....	1
------------------------------------	----------

III. Nội dung thực hành.	1
--------------------------------------	----------

Câu1:	1
--------------------	----------

1.1 Thiết kế mạch:.....	2
--------------------------------	----------

1.2 Testbench:.....	3
----------------------------	----------

Câu2:	6
--------------------	----------

2.1 Thiết kế mạch:	6
---------------------------------	----------

2.2 Testbench:.....	7
----------------------------	----------

Câu3:	9
--------------------	----------

3.1 Thiết kế mạch:	9
---------------------------------	----------

3.2 Testbench:.....	11
----------------------------	-----------

Câu4:	15
--------------------	-----------

4.1 Thiết kế mạch:	16
---------------------------------	-----------

4.2 Testbench:	18
-----------------------------	-----------

MỤC LỤC ẢNH

Hình 1 – Tín hiệu điều khiển ALU	1
Hình 2 – Mạch RTL ALU 32bits	3
Hình 3 – Mô phỏng Testbench ALU 32bits.....	5
Hình 4 – Mạch RTL RegisterFile 32 thanh ghi 32bits.....	7
Hình 5 – Mô phỏng Testbench (Ghi dữ liệu vào RegisterFile)	9
Hình 6 – Mô phỏng Testbench (Đọc dữ liệu từ RegisterFile)	9
Hình 7 – Mạch RTL DataMemory (Đóng gói)	11
Hình 8 – Mạch RTL DataMemory	11
Hình 9 - Mô phỏng TestBench (Ghi dữ liệu vào DataMemory).....	14
Hình 10 - Mô phỏng Testbench (Đọc dữ liệu ra từ DataMemory)	15
Hình 11 - Mô phỏng TestBench (Ghi dữ liệu vào DataMemory).....	15
Hình 12 - Mô phỏng TestBench (Đọc dữ liệu ra từ DataMemory)	15
Hình 13 - Sơ đồ thiết kế single port RAM	16
Hình 14 - Mạch RTL single port RAM (Đóng gói)	17
Hình 15 - Mạch RTL single port RAM.....	18
Hình 16 - Mô phỏng RAM trên Quartus	18
Hình 17 - Mô phỏng Testbench single port RAM	19

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1 – Code Verilog thiết kế ALU 32bits.....	2
Bảng 2 - Code Verilog Testbench cho ALU 32bits	5
Bảng 3 - Code Verilog thiết kế RegisterFile.....	7
Bảng 4 - Code Verilog Testbench cho RegisterFile	9
Bảng 5 - Code Verilog thiết kế DataMemory	10
Bảng 6 - Code Verilog Testbench cho DataMemory.....	14
Bảng 7 - Code Verilog thiết kế single port RAM	17
Bảng 8 - Code Verilog Testbench cho single port RAM.....	19

I. Mục tiêu .

Sinh viên làm quen với việc kiểm tra thiết kế bằng phương pháp viết Testbench và sử dụng phần mềm ModelSim-Altera để kiểm tra thiết kế.

II. Chuẩn bị thực hành.

- Sinh viên đọc trước và thực hành sử dụng phần mềm ModelSim-Altera trong file “huong dan su dung phan mem ModelSim-Altera.pdf”
- Sinh viên phải chuẩn bị các phần được yêu cầu trong mỗi câu của bài Lab và nộp vào đầu buổi học.
- Điểm bài chuẩn bị được tính vào điểm bài báo cáo của Lab.

III. Nội dung thực hành.

Câu1:

Sử dụng ngôn ngữ Verilog HDL, thiết kế bộ ALU 32-bit có các chức năng như bên dưới.

- Viết testbench tạo giá trị cho các tín hiệu input và quan sát kết quả sử dụng các thủ tục \$display và \$monitor, chạy mô phỏng kiểm tra chức năng của thiết kế dùng phần mềm ModelSim-Altera.

<i>M</i>	<i>S₁</i>	<i>S₀</i>	<i>ALU Operations</i>
0	0	0	Complement A
0	0	1	AND
0	1	0	EX-OR
0	1	1	OR
1	0	0	Decrement A
1	0	1	Add
1	1	0	Subtract
1	1	1	Increment A

Hình 1 – Tín hiệu điều khiển ALU


1.1 Thiết kế mạch:

- Code verilog:

```
module ALU_32bits ( S,
                    A,
                    B,
                    M,
                    S1,
                    S0
);
//-----
    output reg[31:0] S;
    input[31:0] A;
    input[31:0] B;
    input M;
    input S1;
    input S0;
//-----
    always @(A, B, M, S1, S0) begin
        case ({M, S1, S0})
            3'b000: S= ~A;
            3'b001: S= A&B;
            3'b010: S= A^B;
            3'b011: S= A|B;
            3'b100: S= A+1;
            3'b101: S= A+B;
            3'b110: S= A-B;
            3'b111: S= A-1;
            default: S=0;
        endcase
    end
endmodule
```

Bảng 1 – Code Verilog thiết kế ALU 32bits

- Mạch RTL:

 

Hình 2 – Mạch RTL ALU 32bits

1.2 Testbench:

- Code Verilog:

```
`timescale 1ns/1ps
module ALU_tb;
//-----Input&Output-----
    wire[31:0] result;
    reg[31:0] A;
    reg[31:0] B;
    reg M;
    reg S1;
    reg S0;

//-----Unit under test -----
    ALU_32bits alu ( result, A, B, M, S1, S0);
//-----Test session-----
    initial begin
//-----initialize inputs-----
        A = 0;
        B = 0;
```

```

M = 0;
S1 = 0;
S0 = 0;
#100;
//-----start test session-----
// Complement A
A = 2003;
{M,S1,S0} = 3'b000;
#10;
// AND
A = 23;
B = 11;
{M,S1,S0} = 3'b001;
#10;
// XOR
A = 1287753297;
B = 4180349410;
{M,S1,S0} = 3'b010;
#10;
// OR
A = 2317406438;
B = 3135331909;
{M,S1,S0} = 3'b011;
#10;
// DEC A
A = 371325184;
B = 1234567;
{M,S1,S0} = 3'b100;
#10;
// ADD
A = 2702801948;
B = 1482283675;
{M,S1,S0} = 3'b101;
#10;
// SUB
A = 3325974562;
B = 2134989364;
{M,S1,S0} = 3'b110;

```



```

#10;
// INC
A = 1169671771;
B = 123;
{M,S1,S0} = 3'b111;
#10;

$display ("Test complete");
$finish;


end

// Monitor changes and display them
initial begin
    $monitor("At time %t, A= %d, B= %d, opcode= %b%b%b,
result= %d", $time, A, B, M, S1, S0, result);
end
endmodule

```

Bảng 2 - Code Verilog Testbench cho ALU 32bits

- Chạy mô phỏng trên ModelSim:

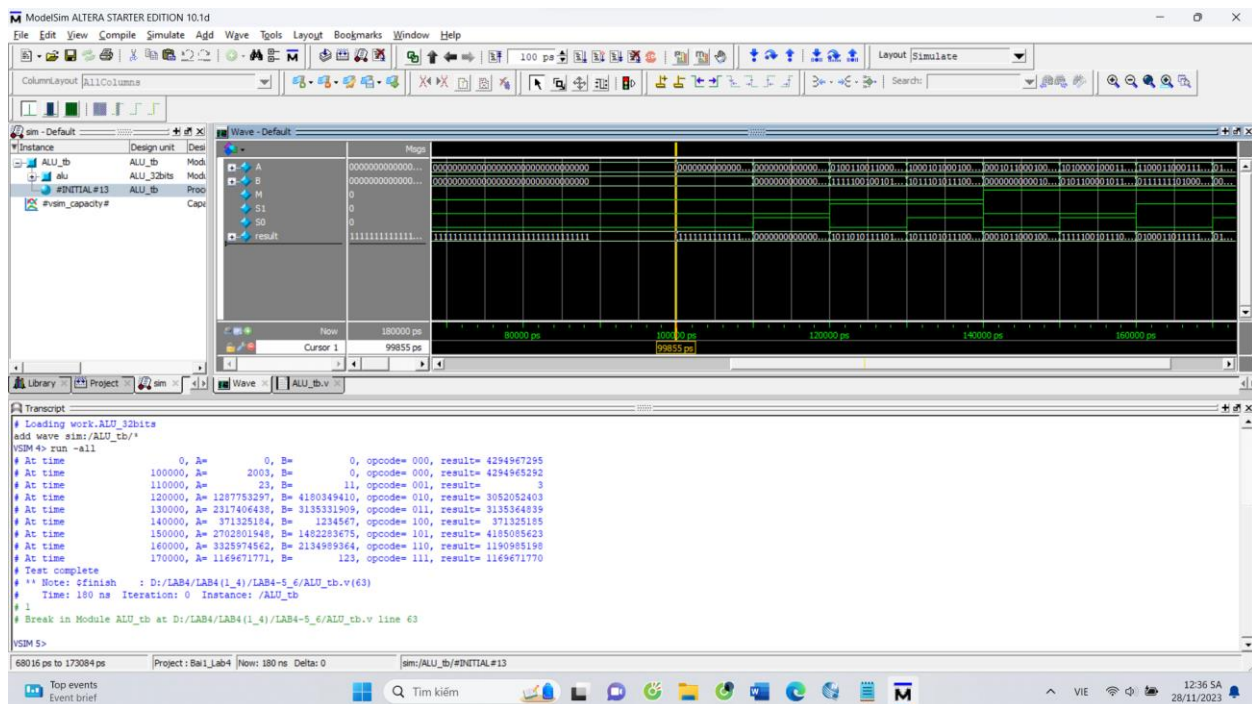

Hình 3 – Mô phỏng Testbench ALU 32bits

Câu2:

Sử dụng ngôn ngữ Verilog HDL, thiết kế một tập gồm 32 thanh ghi, mỗi thanh ghi 4 byte. Tập thanh ghi (Register File) có các tín hiệu sau:

ReadAddress1[4:0], ReadAddress2[4:0], WriteAddress[4:0], WriteData[31:0], ReadData1[31:0], ReadData2[31:0], ReadWriteEn(1: cho phép ghi, 0 : cho phép đọc) .

- Viết testbench tạo giá trị cho các tín hiệu input và chạy mô phỏng kiểm tra chức năng của thiết kế.

2.1 Thiết kế mạch:


- Code Verilog:

```
module RegisterFile(
    input CLK,
    input [4:0] ReadAddress1,
    input [4:0] ReadAddress2,
    input [4:0] WriteAddress,
    input [31:0] WriteData,
    output reg [31:0] ReadData1,
    output reg [31:0] ReadData2,
    input ReadWriteEn
);
    // Khai báo mảng thanh ghi
    reg [31:0] registers [0:31];

    always @(posedge CLK) begin
        if (ReadWriteEn) begin // Write data into RegisterFile
            registers[WriteAddress] <= WriteData;
            ReadData1 <= 32'bz; // When write data, output read is
unknown (32'bz)
            ReadData2 <= 32'bz;
        end
        else begin // Read data from RegisterFile
            ReadData1 <= registers[ReadAddress1];
            ReadData2 <= registers[ReadAddress2];
        end
    end
endmodule
```

Bảng 3 - Code Verilog thiết kế RegisterFile

- Mạch RTL:

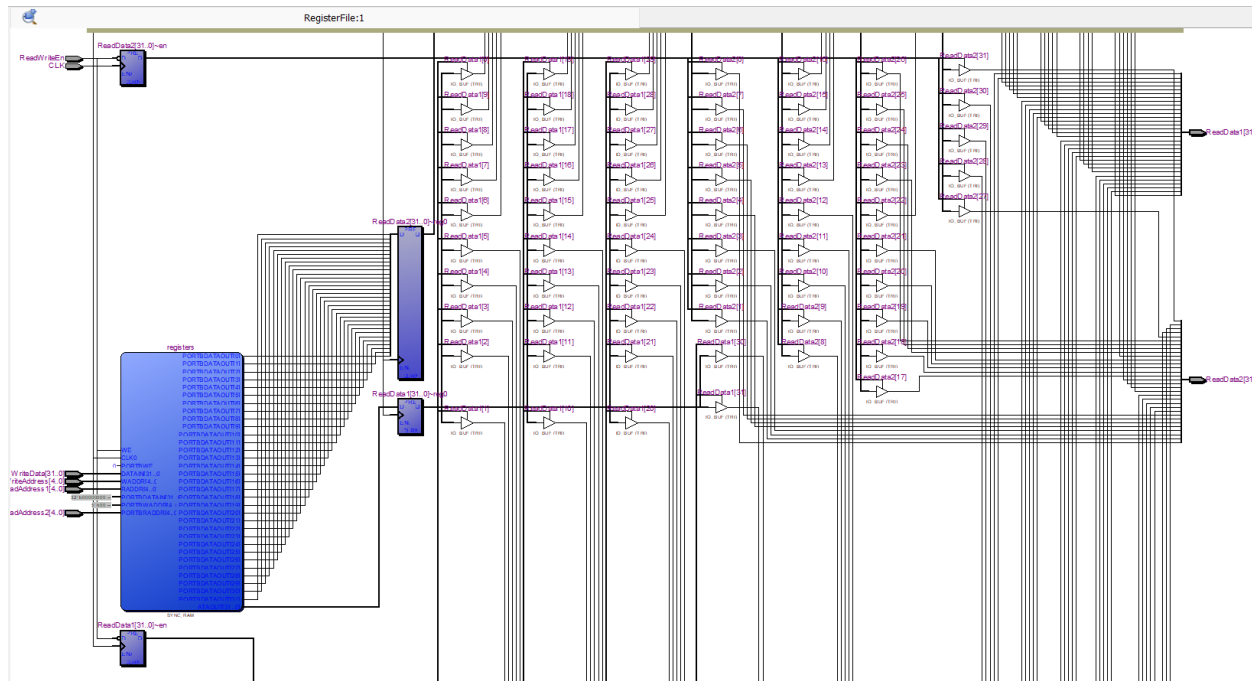

Hình 4 – Mạch RTL RegisterFile 32 thanh ghi 32bits

2.2 Testbench:

- Code Verilog:

```
`timescale 1ns/100ps
```

```
module RegisterFileTestbench;
```

```
    reg CLK;
```

```
    reg [4:0] ReadAddress1, ReadAddress2, WriteAddress;
```

```
    reg [31:0] WriteData;
```

```
    reg ReadWriteEn;
```

```
    wire [31:0] ReadData1, ReadData2;
```

```
    RegisterFile dut (
```

```
        .CLK(CLK),
```

```
        .ReadAddress1(ReadAddress1),
```

```
        .ReadAddress2(ReadAddress2),
```

```
        .WriteAddress(WriteAddress),
```

```
        .WriteData(WriteData),
```

```

        .ReadData1(ReadData1),
        .ReadData2(ReadData2),
        .ReadWriteEn(ReadWriteEn)
    );
    integer i;
    // Set first value for input
    initial begin
        {CLK, ReadAddress1, ReadAddress2, WriteAddress, WriteData} = 0;
    end
    // Generate clock
    always #5 CLK = ~CLK;

    initial begin

        // Write data into RegisterFile
        for (i = 0; i <= 31; i = i + 1) begin
            repeat (1) @(posedge CLK) begin
                WriteAddress = i;
                ReadWriteEn = 1; //Set to write mode
                WriteData = $random; //Get random value
            end
            #10; // wait for a few clock cycles
        end

        // Read data from RegisterFile
        for (i = 0; i <= 30; i = i + 1) begin
            repeat (1) @(posedge CLK) begin
                ReadWriteEn = 0; // Set to read mode
                ReadAddress1 = i;
                ReadAddress2 = i + 1;
            end
            #10; // wait for a few clock cycles
        end

        // Stop simulation after a delay
        #100 $stop;
    end
end


```

```
endmodule
```

Bảng 4 - Code Verilog Testbench cho RegisterFile


- Chạy mô phỏng trên ModelSim:

+ WriteData:

 

Hình 5 – Mô phỏng Testbench (Ghi dữ liệu vào RegisterFile)

+ ReadData:

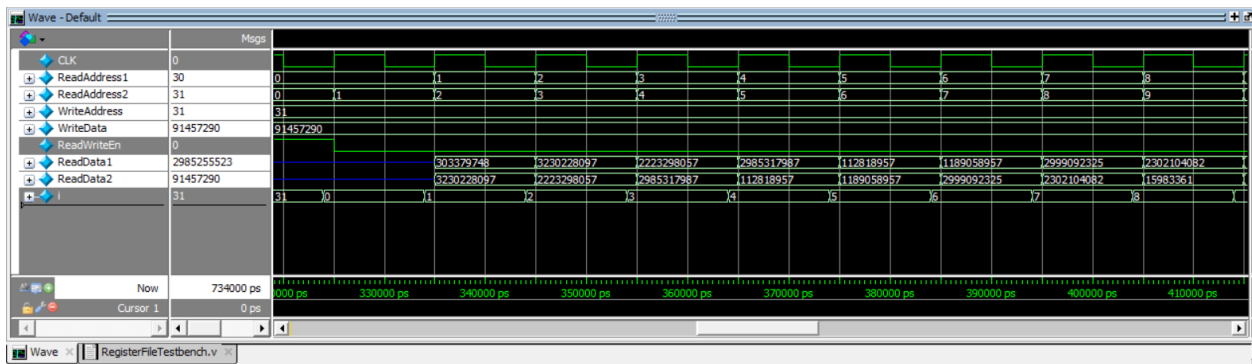

Hình 6 – Mô phỏng Testbench (Đọc dữ liệu từ RegisterFile)

Câu3:

Sử dụng ngôn ngữ Verilog HDL, hiện thức thiết kế bộ nhớ dữ liệu (Data Memory) dung lượng 1024 bytes có các tín hiệu sau: Address[9:0], WriteData[7:0], ReadData[7:0], WriteEn, ReadEn và viết testbench kiểm tra chức năng trên phần mềm mô phỏng ModelSim.

- Viết testbench tạo giá trị cho các tín hiệu input và chạy mô phỏng kiểm tra chức năng của thiết kế.

3.1 Thiết kế mạch:

```
module DataMemory(ReadData,
```

```

        clk,
        WriteEn,
        ReadEn,
        WriteData,
        Address
    );

    parameter DATA_WIDTH = 8;
    parameter ADDR_WIDTH = 10;

    output [DATA_WIDTH-1 : 0] ReadData;

    input clk;
    input WriteEn;
    input ReadEn;
    input [DATA_WIDTH-1 : 0] WriteData;
    input [ADDR_WIDTH-1 : 0] Address;

    reg [DATA_WIDTH-1:0] DataMemory[2**ADDR_WIDTH-1:0];

    always @(posedge clk) begin

        if(WriteEn)
            DataMemory[Address] <= WriteData;

    end


    assign ReadData = (ReadEn) ? DataMemory[Address] :
    {(DATA_WIDTH){1'bz}};

endmodule


```

Bảng 5 - Code Verilog thiết kế DataMemory

- Mạch RTL:

 

Hình 7 – Mạch RTL DataMemory (Đóng gói)

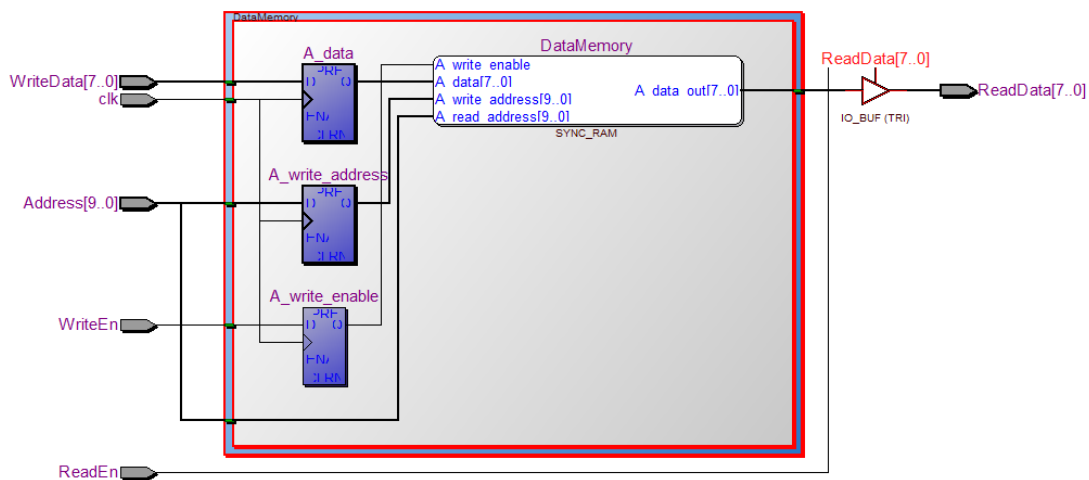

Hình 8 – Mạch RTL DataMemory

3.2 Testbench:

```
`timescale 1ns/100ps
module DataMemory_Testbench();

    parameter DATA_WIDTH = 8;
    parameter ADDR_WIDTH = 10;

    wire [DATA_WIDTH-1 : 0] ReadData;

    reg clk;
    reg WriteEn;
    reg ReadEn;
```

```

reg [DATA_WIDTH-1 : 0] WriteData;
reg [ADDR_WIDTH-1 : 0] Address;

integer i;

// initial at start time = 0
initial begin

    {clk, WriteEn, ReadEn, WriteData, Address} = 0;

end

// generate clock width T = 10, Duty = 50%
always #10 clk = ~clk;

// instance module DataMemory
DataMemory #(
    .DATA_WIDTH(DATA_WIDTH),
    .ADDR_WIDTH(ADDR_WIDTH)
)
dmem_dut
(
    .ReadData(ReadData),
    .clk(clk),
    .WriteEn(WriteEn),
    .ReadEn(ReadEn),
    .WriteData(WriteData),
    .Address(Address)
);

// generate testcase
initial begin

    // write data into memory cells indexed from 1-50;
    for(i = 1; i <= 50; i = i + 1) begin

        repeat (1) @(posedge clk) begin

```



```

        #10
        Address = i;
        WriteData = i;
        WriteEn = 1;

    end

end

// read data from memory cells indexed from 1-50;
for(i = 1; i <= 50; i = i + 1) begin

    repeat (1) @(posedge clk) begin

        #10
        Address = i;
        WriteEn = 0;
        ReadEn = 1;

    end

end

// write data into memory cells indexed from 50-100;
for(i = 50; i <= 100; i = i + 1) begin

    repeat (1) @(posedge clk) begin

        #10
        Address = i;
        WriteData = i;
        WriteEn = 1;
        ReadEn = 0;

    end

end
end

```

```

// read data from memory cells indexed from 50-100;
for(i = 50; i <= 100; i = i + 1) begin

    repeat (1) @(posedge clk) begin

        #10
        Address = i;
        WriteEn = 0;
        ReadEn = 1;

    end

end

end

#100 $stop;

end


endmodule

```

Bảng 6 - Code Verilog Testbench cho DataMemory


- Chạy mô phỏng trên ModelSim:

+ Write data from 1 to 50:

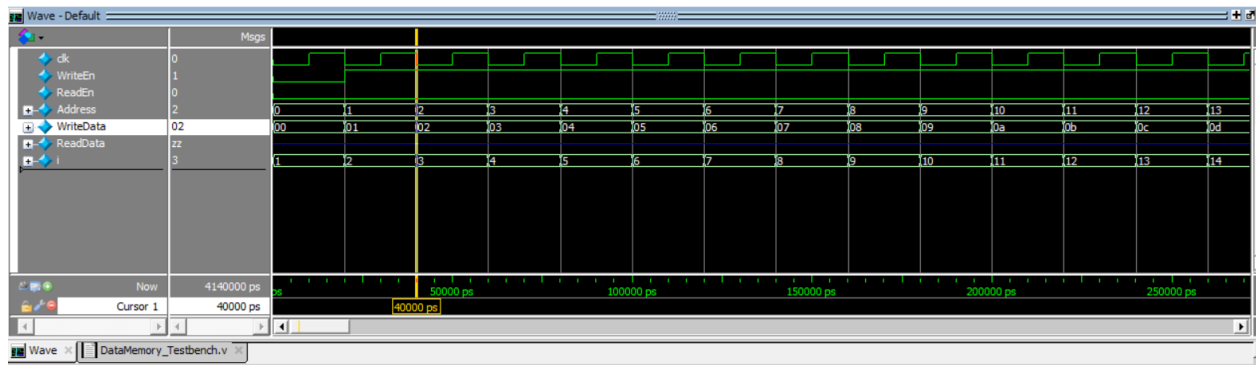


Hình 9 - Mô phỏng TestBench (Ghi dữ liệu vào DataMemory)

+ Read data from 1 to 50:

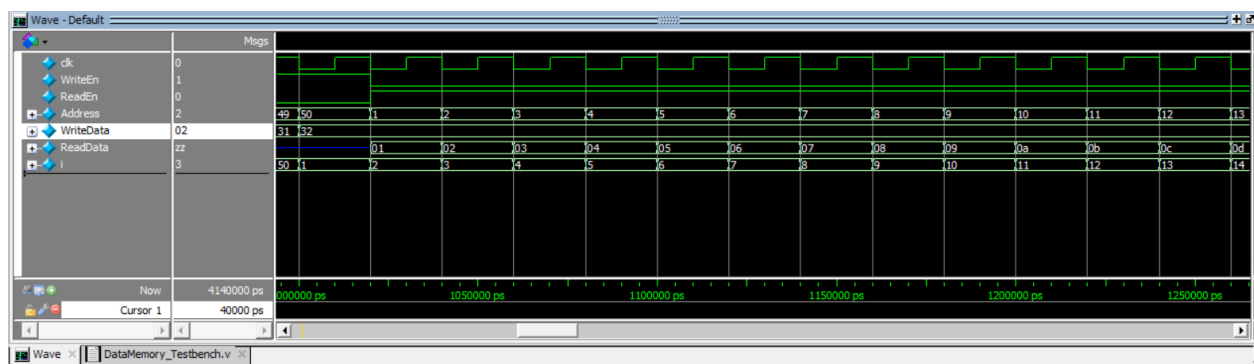


Hình 10 - Mô phỏng Testbench (Đọc dữ liệu ra từ DataMemory)

+ Write data from 50 to 100:

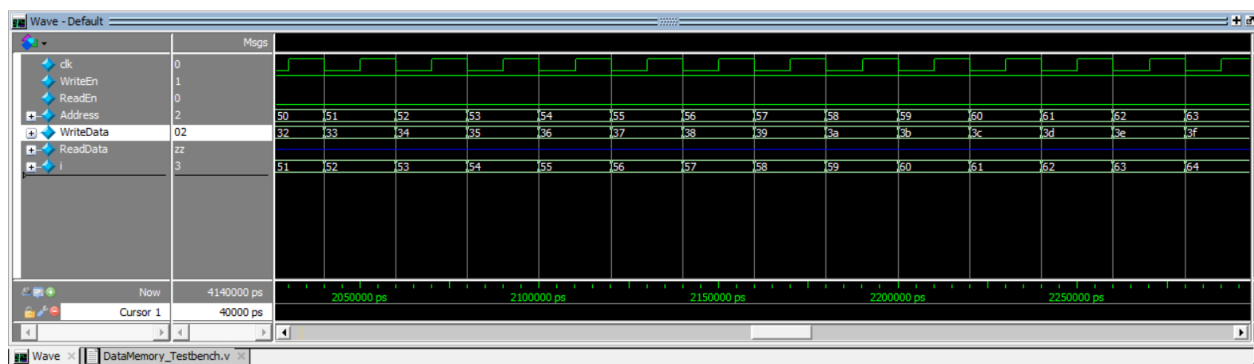

Hình 11 - Mô phỏng TestBench (Ghi dữ liệu vào DataMemory)


+ Read data from 50 to 100:

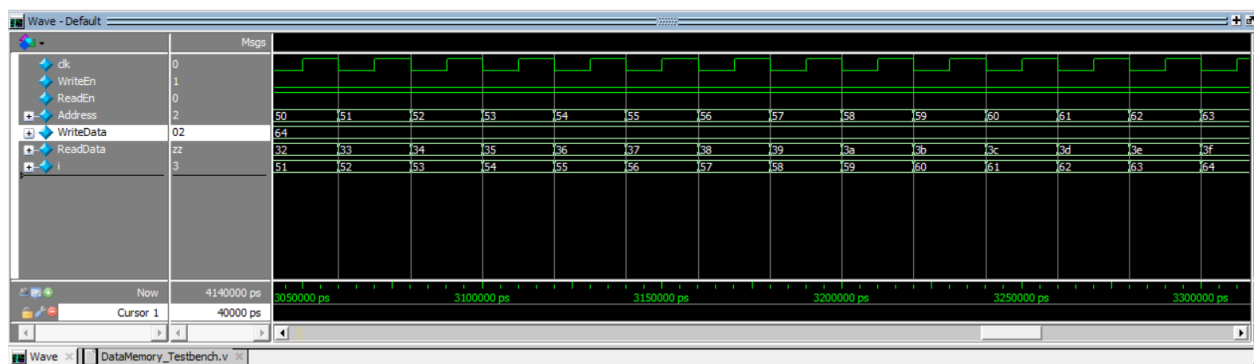

Hình 12 - Mô phỏng TestBench (Đọc dữ liệu ra từ DataMemory)

Câu4:

Thiết kế một single port RAM đồng bộ read/write có sơ đồ như bên dưới:

 

Hình 13 - Sơ đồ thiết kế single port RAM

Biết rằng:

- clock: kích cạnh lên
- cs: chip_select
- wr_e = 1: cho phép ghi
- wr_e = 0: cho phép đọc
- oe: Output enable
- addr: address (7-bit → RAM 128 byte)
- data: kiểu inout 8-bit

Yêu cầu:

- Viết testbench để kiểm tra thiết kế theo mô hình quan sát dạng sóng bằng phần mềm ModelSim-Altera
- Viết testbench để kiểm tra thiết kế theo mô hình tự kiểm tra (Self-checking) bằng phần mềm ModelSim-Altera

4.1 Thiết kế mạch:

- Code Verilog:

```
module single_port_RAM ( data,
                        clock,
                        cs,
                        wr_e,
                        oe,
                        addr
);
```

```

//-----Input&Output port-----
parameter addr_width = 7;
parameter data_width = 8;
input clock;
input cs;
input wr_e;
input oe;
input [0:addr_width -1] addr;
inout [0:7] data;
reg[0:data_width-1] data_out;
reg[0:data_width-1] ram[0:127];


//-----
assign data = (cs &&oe &&!wr_e) ? data_out : 8'bzzzzzzzz;
always @(posedge clock) begin
    if (cs) begin
        if(wr_e)
            ram[addr]= data;
        else
            data_out = ram[addr];
    end
end

endmodule


```

Bảng 7 - Code Verilog thiết kế single port RAM

- Mạch RTL:

 


Hình 14 - Mạch RTL single port RAM (Đóng gói)

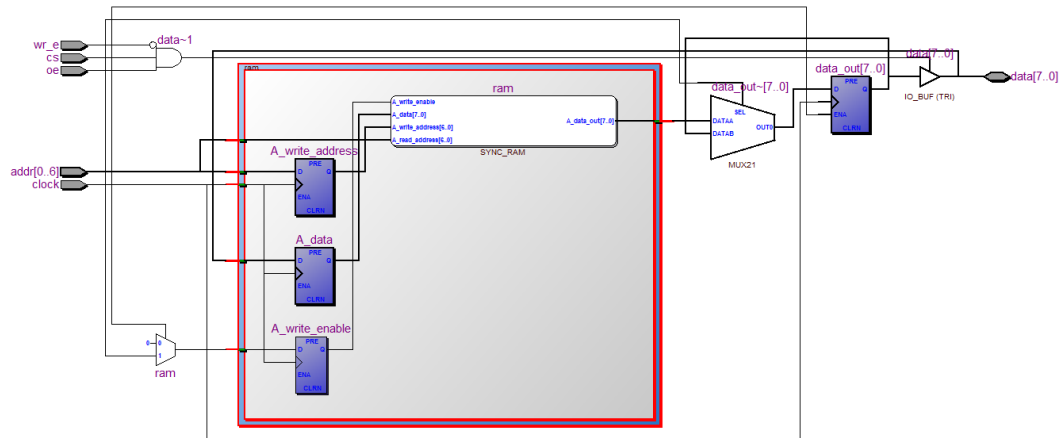

Hình 15 - Mạch RTL single port RAM

- Mô phỏng trên Quartus:

 

Hình 16 - Mô phỏng RAM trên Quartus

4.2 Testbench:

- Code Verilog:

```
`timescale 1ns/1ps
module RAM_tb ();
//-----Input&Output-----
parameter addr_width = 7;
parameter data_width = 8;
reg clock;
reg cs;
reg wr_e;
reg oe;
reg [0:6] addr;
wire [0:7] data;
reg[0:7] data_in;
integer i;
//-----Unit under test -----
```

```

always #10 clock=~clock;
assign data = (cs &!oe &wr_e) ? data_in : 8'bzzzzzzzz;
single_port_RAM ram(data, clock, cs, wr_e, oe, addr);

//-----Test session-----


initial begin
    {cs, clock, wr_e, oe} = 0;
    for (i=0; i<10; i=i+1)begin
        @(posedge clock) addr= i; wr_e= 1; cs=1; oe=0; data_in=
$random;
    end
    #10;
    clock=1;
    for (i=0; i<10; i=i+1)begin
        @(posedge clock) addr= i; wr_e= 0; cs=1; oe=1;
    end
    #10;
    $display ("Test complete");
    $finish;
end

initial begin
    $monitor ("At time %t, Address= %d, Data_in= %d, Data_out= %d, cs=
%b, wr_e= %b, oe= %b", $time, addr, data_in, data, cs, wr_e, oe);
end
endmodule

```

Bảng 8 - Code Verilog Testbench cho single port RAM

- Mô phỏng trên ModelSim:

 

Hình 17 - Mô phỏng Testbench single port RAM