

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAB3

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG AN – 21521810

LỚP: CE213.O11.2

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
HỒ NGỌC DIỄM

TP. HỒ CHÍ MINH – Tháng 11 năm 2023

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

I. Mục tiêu

- Hiểu và tự thiết kế được máy trạng thái bất kì (FSM)
- Hiện thực thiết kế bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL (Verilog)
- Mô phỏng trên phần mềm Quartus, ModelSim và nạp trên Kit DE2

II. Chuẩn bị thực hành


- Sinh viên phải chuẩn bị code Verilog cho tất cả các câu trong phần nội dung thực hành và nộp cho GVHD vào đầu buổi học.
- Sinh viên nào không có bài chuẩn bị được xem là vắng buổi học hôm đó.
- Bài chuẩn bị được tính vào điểm bài báo cáo của Lab.

III. Nội dung thực hành

Câu 1: Sử dụng Verilog HDL thiết kế một mạch tuần tự theo mô hình máy trạng thái có chức năng phát hiện hai chuỗi cụ thể của ngõ vào, cụ thể là bốn số 1 liên tiếp hoặc bốn số 0 liên tiếp. Mạch có một ngõ vào x và một ngõ ra z. Bất cứ khi nào $x = 1$ hoặc $x = 0$ trong bốn xung đồng hồ liên tiếp, giá trị của $z = 1$; mặt khác, $z = 0$. Cho phép chuỗi ngõ vào được chồng lấp nhau (overlapped), tức là nếu $x = 1$ trong năm xung clock liên tiếp thì ngõ ra z sẽ bằng 1 sau xung thứ tư và thứ năm.

Sử dụng công tắc SW0 trên bo Altera DE2 làm ngõ vào x, LEDG0 làm ngõ ra z và nút ấn KEY0 làm xung clock được áp dụng thủ công. Mô phỏng hoạt động của mạch và kiểm tra chức năng của mạch trên board DE2.

a) State diagram

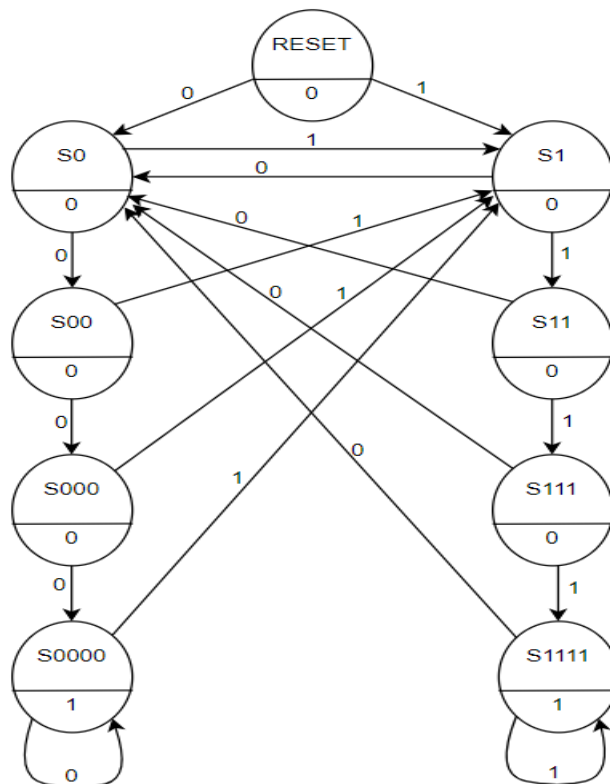

Ý tưởng: Ta thực hiện máy trạng thái theo kiểu **Moore**, gồm **9 trạng thái** có ý nghĩa như sau:

- **RESET:** Hệ thống sẽ được reset về trạng thái RESET khi có tín hiệu rstn ở mức thấp, $z = 0$
- **S0:** Ngõ vào $x = 0$ lần 1, chuỗi liên tiếp lúc này là 0, $z = 0$
- **S00:** Ngõ vào $x = 0$ lần 2, chuỗi liên tiếp lúc này là 00, $z = 0$
- **S000:** Ngõ vào $x = 0$ lần 3, chuỗi liên tiếp lúc này là 000, $z = 0$
- **S0000:** Ngõ vào $x = 0$ lần 4, chuỗi liên tiếp lúc này là 0000, $z = 1$
- **S1:** Ngõ vào $x = 1$ lần 1, chuỗi liên tiếp lúc này là 1, $z = 0$
- **S11:** Ngõ vào $x = 1$ lần 2, chuỗi liên tiếp lúc này là 11, $z = 0$
- **S111:** Ngõ vào $x = 1$ lần 3, chuỗi liên tiếp lúc này là 111, $z = 0$
- **S1111:** Ngõ vào $x = 1$ lần 4, chuỗi liên tiếp lúc này là 1111, $z = 1$

b) Code

```
1 module moore_detector(z,  
2     w,  
3     rstn,  
4     clk  
5 );  
6  
7     parameter [3:0] RESET = 0;  
8     parameter [3:0] S0 = 1;  
9     parameter [3:0] S00 = 2;  
10    parameter [3:0] S000 = 3;  
11    parameter [3:0] S0000 = 4;  
12    parameter [3:0] S1 = 5;  
13    parameter [3:0] S11 = 6;  
14    parameter [3:0] S111 = 7;  
15    parameter [3:0] S1111 = 8;  
16  
17    output z;  
18  
19    input w;  
20    input rstn;  
21    input clk;  
22  
23    reg [3:0] present_state;  
24    reg [3:0] next_state;  
25  
26    always @(*) begin  
27  
28        case (present_state)  
29  
30            RESET: next_state = w ? S1 : S0;  
31  
32            S0: next_state = w ? S1 : S00;  
33  
34            S00: next_state = w ? S1 : S000;  
35
```

```


36         S000: next_state = w ? S1 : S0000;
37
38         S0000: next_state = w ? S1 : S0000;
39
40         S1: next_state = w ? S11 : S0;
41
42         S11: next_state = w ? S111 : S0;
43
44         S111: next_state = w ? S1111 : S0;
45
46         S1111: next_state = w ? S1111 : S0;
47
48     endcase
49
50 end
51
52 always @(posedge clk or negedge rstn) begin
53
54     if(!rstn)
55         present_state <= RESET;
56
57     else
58         present_state <= next_state;
59
60 end
61
62 assign z = ((present_state == S0000) || (present_state == S1111)) ? 1'b1 : 1'b0;
63
64 endmodule

```


Chương trình code theo kiểu behavior được chia làm 3 phần như sau:

- Phần **Next State**: Từ dòng 26-50
- Phần **Present State**: Từ dòng 52-60
- Phần **Output**: Từ dòng 62


b) Netlist

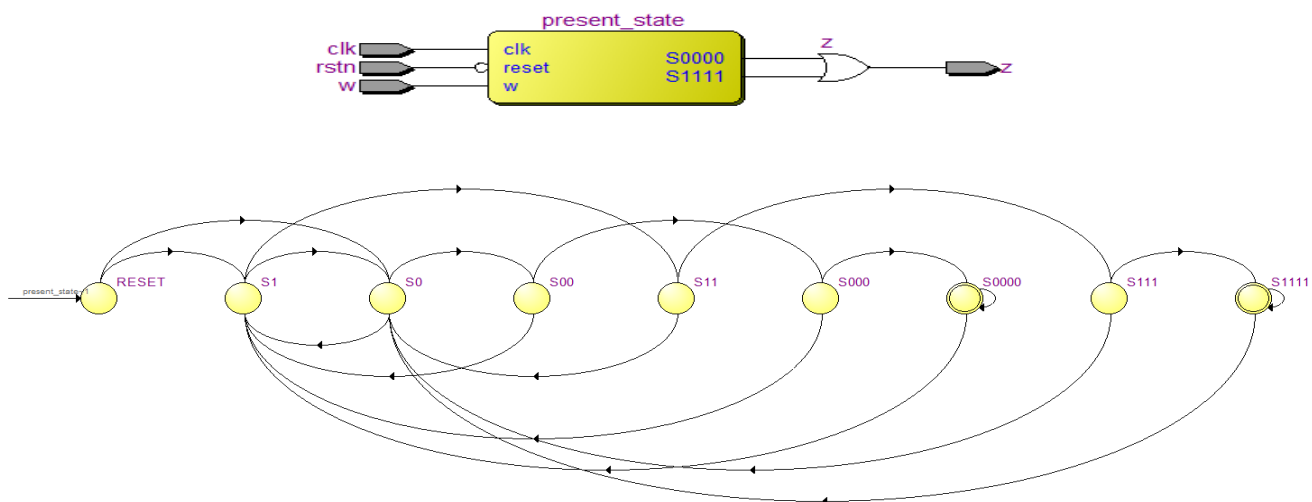

b) Simulation

 


Câu 2: Hiện thực mạch báo đèn giao thông như minh hoạ trong Hình 3.1. Các đèn giao thông được đặt ở ngã tư giao nhau của một trục đường hướng bắc-nam và một trục đường hướng đông-tây. Tập các đèn giao thông được thể hiện trong Bảng 3.1 và giản đồ chuyển trạng thái cho các đèn trên hai trục Bắc-Nam và Đông-Tây được biểu diễn trong Hình 3.2.

 

Hình 3.1 – Sáu đèn Led thể hiện đèn giao thông trên hai trục đường

Bảng 3.1 – Các trạng thái đèn giao thông

State	North - South	East - West	Delay (sec.)
0	Green	Red	5
1	Yellow	Red	1
2	Red	Red	1
3	Red	Green	5
4	Red	Yellow	1
5	Red	Red	1

 

Hình 3.2 – Giảm đồ chuyển trạng thái điều khiển đèn giao thông

Sử dụng đèn LED trên board DE2 để hiển thị các đèn Đỏ, Xanh, Vàng; CLOCK_50 để kiểm soát thời gian của mạch. Viết chương trình và kiểm tra chức năng của mạch trên board DE2.

a) Code

```

1  module div_50MHz_clock (clk_1Hz,
2      clk_50MHz,
3      reset_n
4      );
5
6      output clk_1Hz;
7
8      input clk_50MHz;
9      input reset_n;
10
11     reg clk_1Hz;
12
13     reg [24:0] count;
14
15     always @(posedge clk_50MHz or negedge reset_n) begin
16
17         if(!reset_n) begin
18             count <= 0;
19             clk_1Hz <= 0;
20
21         end
22
23         else if(count < 25000000) begin
24
25             count <= count + 1;
26
27         end
28
29         else begin
30
31             count <= 0;
32             clk_1Hz <= ~clk_1Hz;
33
34         end
  
```

```

35 |
36 |     end
37 |
38 | endmodule
39 |
40 |
41 | module traffic_light (north_south,
42 |                     east_west,
43 |                     rstn,
44 |                     clk_50MHz
45 |                     );
46 |
47 |     parameter S0 = 0;
48 |     parameter S1 = 1;
49 |     parameter S2 = 2;
50 |     parameter S3 = 3;
51 |     parameter S4 = 4;
52 |     parameter S5 = 5;
53 |
54 |     output [2:0] north_south;
55 |     output [2:0] east_west;
56 |
57 |     input rstn;
58 |     input clk_50MHz;
59 |
60 |     reg [2:0] present_state;
61 |     reg [2:0] next_state;
62 |     reg [2:0] time_sec;
63 |     reg change;
64 |
65 |     wire clk_1Hz;
66 |
67 |     div_50MHz_clock clock_1Hz(.clk_1Hz(clk_1Hz),
68 |                               .clk_50MHz(clk_50MHz),
69 |                               .reset_n(rstn)
70 |                               );
71 |
72 |     always @(*) begin
73 |
74 |         case (present_state)
75 |
76 |             S0: begin
77 |                 change = (time_sec == 4) ? 1 : 0;
78 |                 next_state = (time_sec == 4) ? S1 : S0;
79 |             end
80 |
81 |             S1: begin
82 |                 change = 1;
83 |                 next_state = S2;
84 |             end
85 |
86 |             S2: begin
87 |                 change = 1;
88 |                 next_state = S3;
89 |             end
90 |
91 |             S3: begin
92 |                 change = (time_sec == 4) ? 1 : 0;
93 |                 next_state = (time_sec == 4) ? S4 : S3;
94 |             end
95 |
96 |             S4: begin
97 |                 change = 1;
98 |                 next_state = S5;
99 |             end
100 |

```



```

101     S5: begin
102         change = 1;
103         next_state = S0;
104     end
105
106 endcase
107
108 end
109
110 always @(posedge clk_1Hz or negedge rstn) begin
111
112     if(!rstn) begin
113         present_state <= S0;
114         time_sec <= 0;
115     end
116
117     else begin
118
119         present_state <= next_state;
120
121         if(change)
122             time_sec <= 0;
123
124         else
125             time_sec <= time_sec + 1;
126
127     end
128
129 end
130
131 assign north_south = (present_state == S0) ? 3'b010 :
132                     (present_state == S1) ? 3'b001 : 3'b100;
133
134 assign east_west = (present_state == S3) ? 3'b010 :
135                   (present_state == S4) ? 3'b001 : 3'b100;
136
137 endmodule


```

Ý tưởng: Ta thực hiện code theo kiểu behavior, để tạo ra xung clock có tần số 1Hz từ xung clock có tần số 50MHz, ta thực hiện qua bộ chia tần số. Ta dùng biến đếm từ 0-24.999.999, ứng với 25.000.000 thì ta thực hiện đảo clk_1Hz 1 lần sẽ tạo ra được clock có tần số 1Hz. Tiếp đến, để thực hiện delay 1s và 5s, ta lần lượt cho biến đếm qua 1 xung và 5 xung clock thì mới chuyển trạng thái, từ đó có được thời gian delay giữa các trạng thái mong muốn.

b) Netlist

 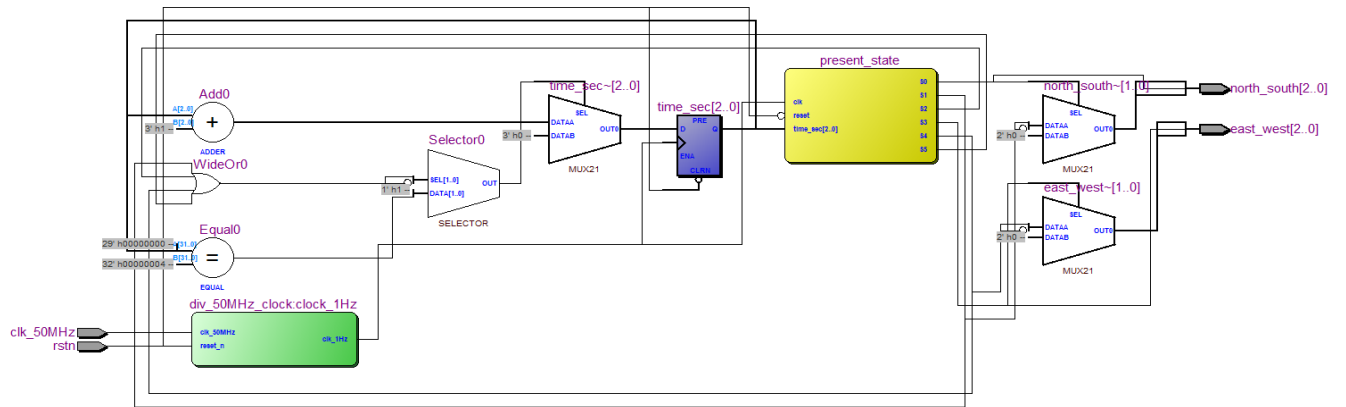


c) Simulation

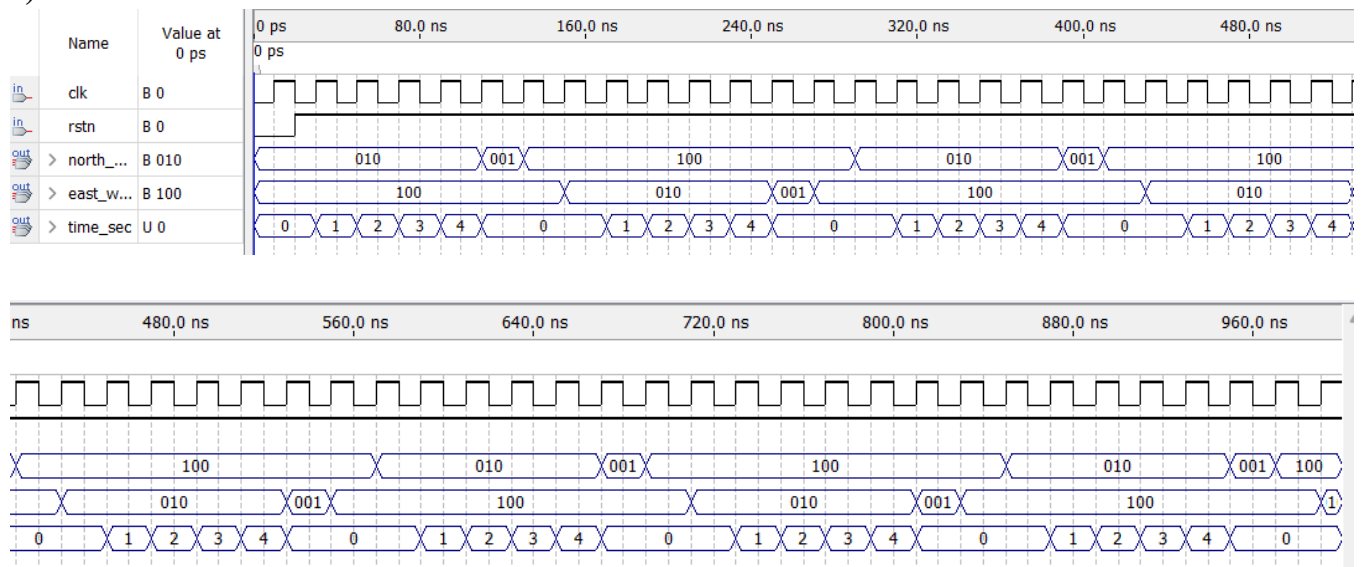

Câu 3:

a) State diagram

 

- Các trạng thái S0, S2, S4, S6 ứng với 4 trạng thái của ký tự thuộc 2 kiểu (xung ngắn hoặc xung dài)
- Các trạng thái còn lại ứng với khoảng nghỉ giữa 2 xung (xung ngắn hoặc xung dài)

b) Code

```

1  module morse_encoder (morse,
2      clk,
3      SW,
4      KEY,
5      present_state
6  );
7
8      parameter S0 = 0;
9      parameter S1 = 1;
10     parameter S2 = 2;
11     parameter S3 = 3;
12     parameter S4 = 4;
13     parameter S5 = 5;
14     parameter S6 = 6;
15     parameter S7 = 7;
16     parameter A = 0;
17     parameter B = 1;
18     parameter C = 2;
19     parameter D = 3;
20     parameter E = 4;
21     parameter F = 5;
22     parameter G = 6;
23     parameter H = 7;
24     parameter LONG = 3;
25     parameter SHORT = 1;
26     parameter SNAP = 1;
27
28     output morse;
29     output [2:0] present_state;
30
31     input clk;
32     input [2:0] SW;
33     input [1:0] KEY;
34
35     reg [2:0] present_state;
36     reg [2:0] next_state;
37     reg [2:0] char;
38     reg [1:0] time_sec;
39     reg change;
40
41     always @(*) begin
42     case(present_state)
43     S0: begin
44         next_state = ((char == A || char == E || char == F || char == H) || (time_sec == 2)) ? S1 : S0;
45         change = ((char == A || char == E || char == F || char == H) || (time_sec == 2)) ? 1 : 0;
46     end
47     S1: begin
48         next_state = S2;
49         change = 1;
50     end
51     S2: begin
52         next_state = ((char == B || char == C || char == D || char == F || char == H)
53             || ((char == A || char == G) && time_sec == 2)
54             || (char == E)) ? S3 : S2;
55         change = ((char == B || char == C || char == D || char == F || char == H)
56             || ((char == A || char == G) && time_sec == 2)
57             || (char == E)) ? 1 : 0;
58     end
59     S3: begin
60         next_state = S4;
61         change = 1;
62     end
63     endcase
64 end


```

```

69 | S4: begin
70 |     next_state = ((char == B || char == D || char == H)
71 |                 || ((char == C || char == F) && time_sec == 2)
72 |                 || (char == E || char == A || char == G)) ? S5 : S4;
73 |     change = ((char == B || char == D || char == H)
74 |              || ((char == C || char == F) && time_sec == 2)
75 |              || (char == E || char == A || char == G)) ? 1 : 0;
76 | end
77 |
78 | S5: begin
79 |     next_state = S6;
80 |     change = 1;
81 | end
82 |
83 | S6: begin
84 |     next_state = ((char == B || char == C || char == F || char == H) || (char == A || char == D || char == E || char == G)) ? S7 : S6;
85 |     change = ((char == B || char == D || char == H)
86 |              || ((char == C || char == F) && time_sec == 2)
87 |              || (char == E || char == A)) ? 1 : 0;
88 | end
89 |
90 | S7: begin
91 |     next_state = S0;
92 |     change = 1;
93 | end
94 |
95 | endcase
96 |
97 | end
98 |
99 | always @(posedge clk or negedge KEY[0] or negedge KEY[1]) begin
100 |
101 |     if(!KEY[0]) begin
102 |
103 |         time_sec <= 0;
104 |         present_state <= S0;
105 |         char <= SW;
106 |
107 |     end
108 |     else if(!KEY[1]) begin
109 |
110 |         char <= SW;
111 |         time_sec <= 0;
112 |         present_state <= S0;
113 |
114 |     end
115 |     else begin
116 |
117 |         present_state <= next_state;
118 |
119 |         if (change)
120 |             time_sec <= 0;
121 |
122 |         else
123 |             time_sec <= time_sec + 1;
124 |
125 |     end
126 |
127 | end
128 |
129 | assign morse = (present_state == S0 || present_state == S2 && char != E || present_state == S4 && char != A && char != E || present_state == S6 && char != A && char != D && char != E && char != G) ? 1 : 0;
130 |
131 | endmodule

```

c) Netlist

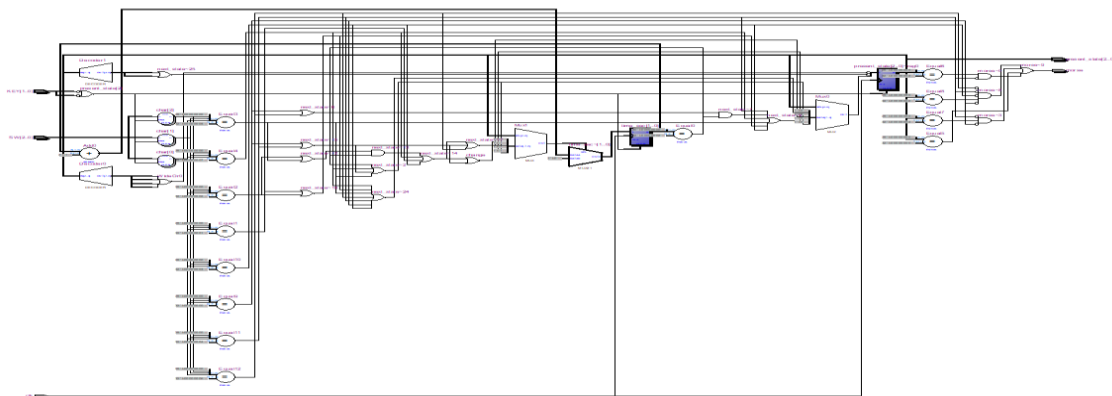

d) Simulation

