

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAB2

HỌ VÀ TÊN: **NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG AN – 21521810**

LỚP: **CE213.O11.2**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
HỒ NGỌC DIỄM

TP. HỒ CHÍ MINH – Tháng 10 năm 2023

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

I. Mục tiêu

- Trong bài thực hành này, sinh viên sẽ dùng procedural assignment để thiết kế các mạch đếm (Counter) và mạch định thời (Timer).
- Thực hành sử dụng LPM (Library of Parameterized Modules) của Altera
http://quartushelp.altera.com/14.1/master.htm#mergedProjects/reference/glossary/def_lpm.htm
http://quartushelp.altera.com/14.1/master.htm#mergedProjects/hdl/mega/mega_list_mega_lpm.htm

II. Chuẩn bị thực hành

- Sinh viên phải chuẩn bị code Verilog cho tất cả các câu trong phần nội dung thực hành và nộp cho GVHD vào đầu buổi học.
- Sinh viên nào không có bài chuẩn bị được xem là vắng buổi học hôm đó.
- Bài chuẩn bị được tính vào điểm bài báo cáo của Lab.

III. Nội dung thực hành

Câu 1:

1.1: Thiết kế bộ đếm 4-bit

a) Code


```
1  module T_ff (q,  
2      clock,  
3      T,  
4      clear  
5      );  
6  
7      output q;  
8  
9      input clock;  
10     input T;  
11     input clear;  
12  
13     reg q;  
14  
15     always @(posedge clock or negedge clear) begin  
16  
17         if (!clear)  
18             q = 0;  
19  
20         else if (T)  
21             q = ~q;  
22  
23         else  
24             q = q;  
25  
26     end  
27  
28 endmodule
```

```


29
30 module counter_4bit (Q,
31     Clock,
32     Enable,
33     Clear
34 );
35
36     output [3:0] Q;
37
38     input Clock;
39     input Enable;
40     input Clear;
41
42     reg T_in1;
43     reg T_in2;
44     reg T_in3;
45
46     T_ff t0 (.q(Q[0]), .clock(Clock), .T(Enable), .clear(Clear));
47     T_ff t1 (.q(Q[1]), .clock(Clock), .T(T_in1), .clear(Clear));
48     T_ff t2 (.q(Q[2]), .clock(Clock), .T(T_in2), .clear(Clear));
49     T_ff t3 (.q(Q[3]), .clock(Clock), .T(T_in3), .clear(Clear));
50
51     always @(*) begin
52
53         T_in1 = Enable & Q[0];
54         T_in2 = T_in1 & Q[1];
55         T_in3 = T_in2 & Q[2];
56
57     end
58
59 endmodule
60

```

b) Netlist

 

b) Simulation

 


1.2: Thiết kế bộ đếm 4-bit như trong câu 1.1, nhưng mô tả ở mức Behavior


a) Code

```
1 module counter_behavior (Q,  
2     Clock,  
3     Enable,  
4     Clear  
5 );  
6  
7     output [3:0] Q;  
8  
9     input Clock;  
10    input Enable;  
11    input Clear;  
12  
13    reg [3:0] Q;  
14  
15    always @(posedge Clock or negedge Clear) begin  
16  
17        if(!Clear)  
18            Q <= 0;  
19  
20        else if(Enable)  
21            Q <= Q + 1;  
22  
23    end  
24 endmodule
```

b) Netlist

 

b) Simulation

 

Câu 3:

3.1 Thiết kế mạch đếm BCD 0 đến 9 sao cho giá trị bộ đếm tăng lên 1 khi có cạnh lên của xung clock

a) Code

```

1  module Seven_Segment_Decoder (hex,
2      |                             bin
3      |                             );
4      |
5      |     output [6:0] hex;
6      |
7      |     input [3:0] bin;
8      |
9      |     reg [6:0] hex;
10     |
11     |     always @(*) begin
12     |     |
13     |     |     case (bin)
14     |     |     |
15     |     |     |         4'b0000: hex = 7'b0111111;
16     |     |     |         4'b0001: hex = 7'b0000110;
17     |     |     |         4'b0010: hex = 7'b1011011;
18     |     |     |         4'b0011: hex = 7'b1001111;
19     |     |     |         4'b0100: hex = 7'b1100110;
20     |     |     |         4'b0101: hex = 7'b1101101;
21     |     |     |         4'b0110: hex = 7'b1111101;
22     |     |     |         4'b0111: hex = 7'b0000111;
23     |     |     |         4'b1000: hex = 7'b1111111;
24     |     |     |         4'b1001: hex = 7'b1101111;
25     |     |     |
26     |     |     |         default: hex = 7'bxxxxxxx;
27     |     |     |
28     |     |     |     endcase
29     |     |     |
30     |     |     |     end
31     |     |     |
32     |     |     |     endmodule
33     |

```

```

35 module counter (Q,
36                 clock,
37                 reset_n
38                 );
39
40     output [3:0] Q;
41
42     input clock;
43     input reset_n;
44
45     reg [3:0] Q;
46
47     always @(posedge clock or negedge reset_n) begin
48
49         if(!reset_n)
50             Q <= 0;
51
52         else if (Q >= 9)
53             Q <= 0;
54
55         else
56             Q <= Q + 1;
57
58     end
59
60 endmodule

```






```

62 module BCD_counter (Hex,
63                     Clock,
64                     Reset_n
65                     );
66
67     output [6:0] Hex;
68
69     input Clock;
70     input Reset_n;
71
72     wire [3:0] bcd;
73
74     counter counter(.Q(bcd), .clock(Clock), .reset_n(Reset_n));
75
76     Seven_Segment_Decoder encoder(.hex(Hex), .bin(bcd));
77
78 endmodule
79


```

b) Netlist

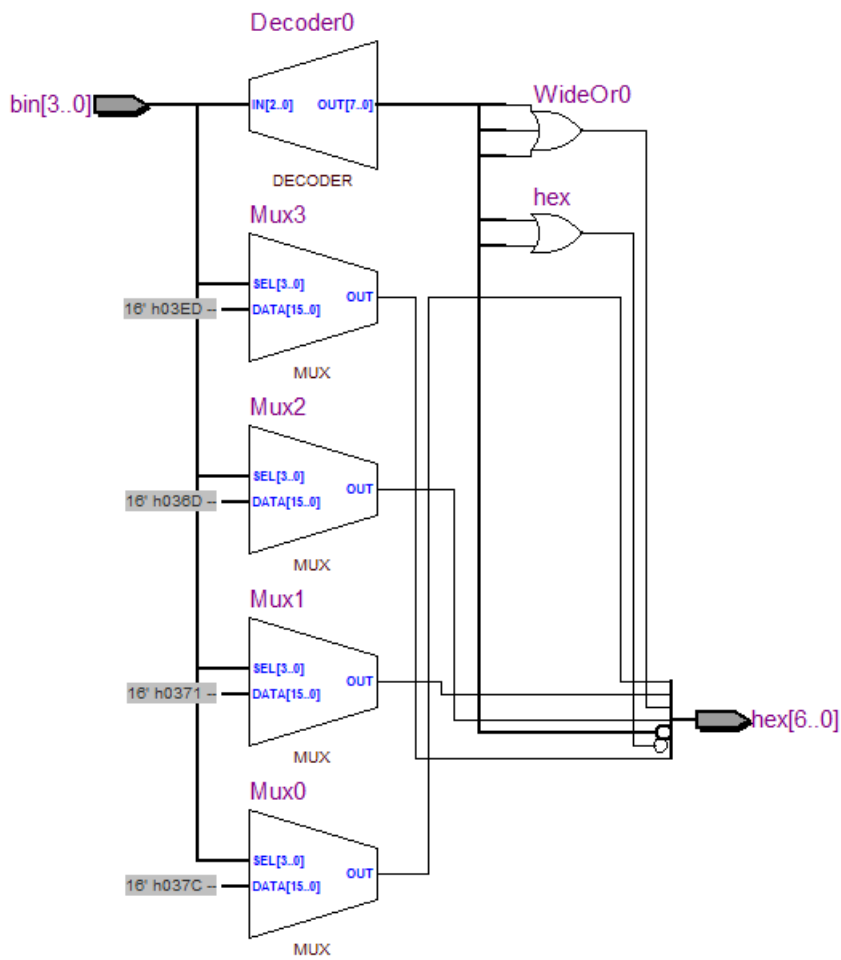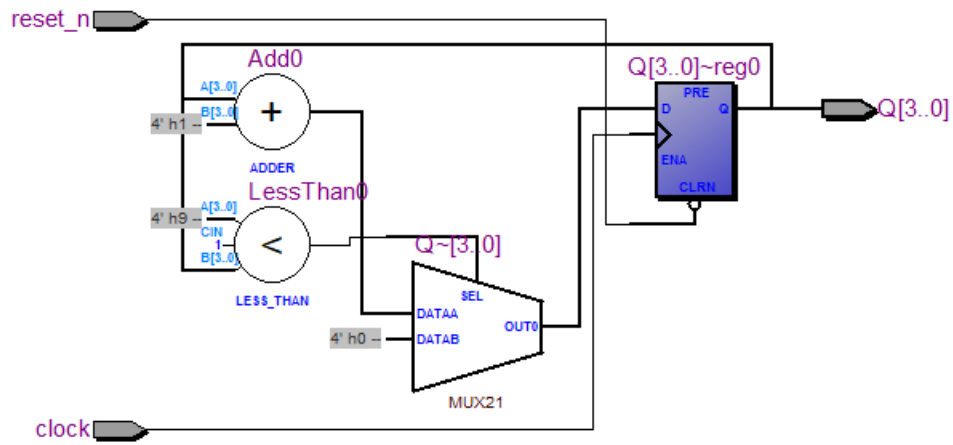

 

c) Simulation

 

3.2. Thiết kế mạch đếm BCD 0 đến 9 sao cho giá trị bộ đếm tăng lên 1 sau mỗi 1s

Ý tưởng thực hiện bộ chuyển đổi 50MHz sang 1Hz: Thực hiện đếm đến 25000 lần và đảo cạnh xung clock

a) Code

```

1  module div_50MHz_clock (clk_1Hz,
2      clk_50MHz,
3      reset_n
4  );
5
6      output clk_1Hz;
7
8      input clk_50MHz;
9      input reset_n;
10
11     reg clk_1Hz;
12     reg [24:0] count;
13
14     always @(posedge clk_50MHz or negedge reset_n) begin
15         if(!reset_n) begin
16             count <= 0;
17             clk_1Hz <= 0;
18         end
19
20         else if(count < 25000000) begin
21             count <= count + 1;
22         end
23
24         else begin
25             count <= 0;
26             clk_1Hz <= ~clk_1Hz;
27         end
28     end
29
30 end
31 endmodule
32

```




```

34 module BCD_counter_1s (Hex,
35     Clock,
36     Reset_n
37 );
38
39     output [6:0] Hex;
40
41     input Clock;
42     input Reset_n;
43
44     wire clk_1Hz;
45
46     div_50MHz_clock div_clock(.clk_1Hz(clk_1Hz), .clk_50MHz(Clock), .reset_n(Reset_n));
47
48     BCD_counter BCD_counter(.Hex(Hex), .Clock(clk_1Hz), .Reset_n(Reset_n));
49
50 endmodule

```

b) Netlist

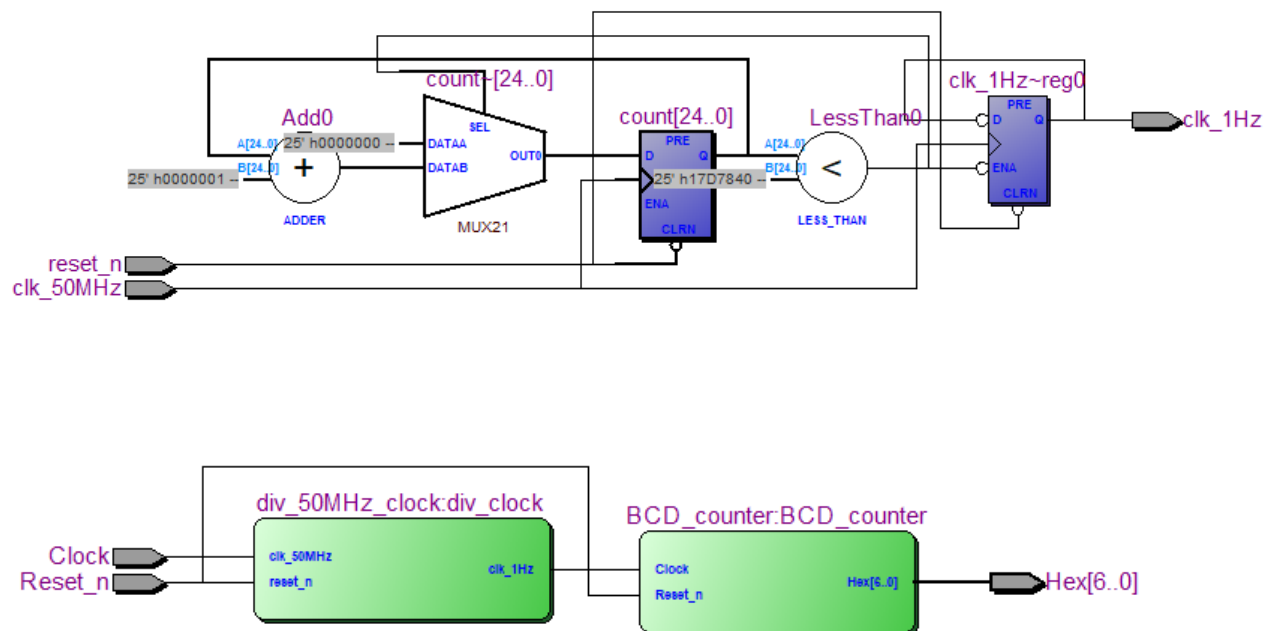

c) Simulation

Câu 5:

Thiết kế bộ đếm 2-digit BCD counter đếm các giá trị từ 00 đến 20. Giá trị đếm được hiển thị lên hai Led 7 đoạn (HEX0 và HEX1). Bộ đếm có thể được Reset (bắt đồng bộ) về 0 khi KEY[0] được nhấn. Mỗi giá trị đếm được hiển thị trong 1s, sử dụng CLOCK_50 là giá trị xung clock tham khảo. Kiểm tra thiết kế trên board DE2.



Ý tưởng của bộ counter là lưu đồng thời 2 số đơn vị và hàng chục, tăng đơn vị sau mỗi một clock, kiểm tra nếu đơn vị vượt quá 9 thì thực hiện tăng hàng chục và đưa đơn vị về lại 0.


a) Code

```
1 module counter_20 (out0,
2     out1,
3     Clock,
4     Reset_n
5 );
6
7     output [3:0] out0;
8     output [3:0] out1;
9
10    input Clock;
11    input Reset_n;
12
13    reg [3:0] out0;
14    reg [3:0] out1;
15
16    always @(posedge Clock or negedge Reset_n) begin
17
18        out0 <= (!Reset_n) ? 0 : (out0 < 9) ? (out0 + 1) : 0;
19        out1 <= (!Reset_n) ? 0 : (out0 < 9) ? (out1) : (out1 < 2) ? (out1 + 1) : 0;
20
21    end
22
23 endmodule
```

```
25 module BCD_2_digit (Hex0,
26     Hex1,
27     Clock,
28     Reset_n
29 );
30
31     output [6:0] Hex0;
32     output [6:0] Hex1;
33
34     input Clock;
35     input Reset_n;
36
37     wire clk_1Hz;
38     wire [3:0] digit0;
39     wire [3:0] digit1;
40
41     div_50MHz_clock div_clock(.clk_1Hz(clk_1Hz), .clk_50MHz(Clock), .reset_n(Reset_n));
42
43     counter_20 counter(.out0(digit0), .out1(digit1), .Clock(clk_1Hz), .Reset_n(Reset_n));
44
45     Seven_Segment_Decoder hex_0(.hex(Hex0), .bin(digit0));
46     Seven_Segment_Decoder hex_1(.hex(Hex1), .bin(digit1));
47
48 endmodule
```

b) Netlist

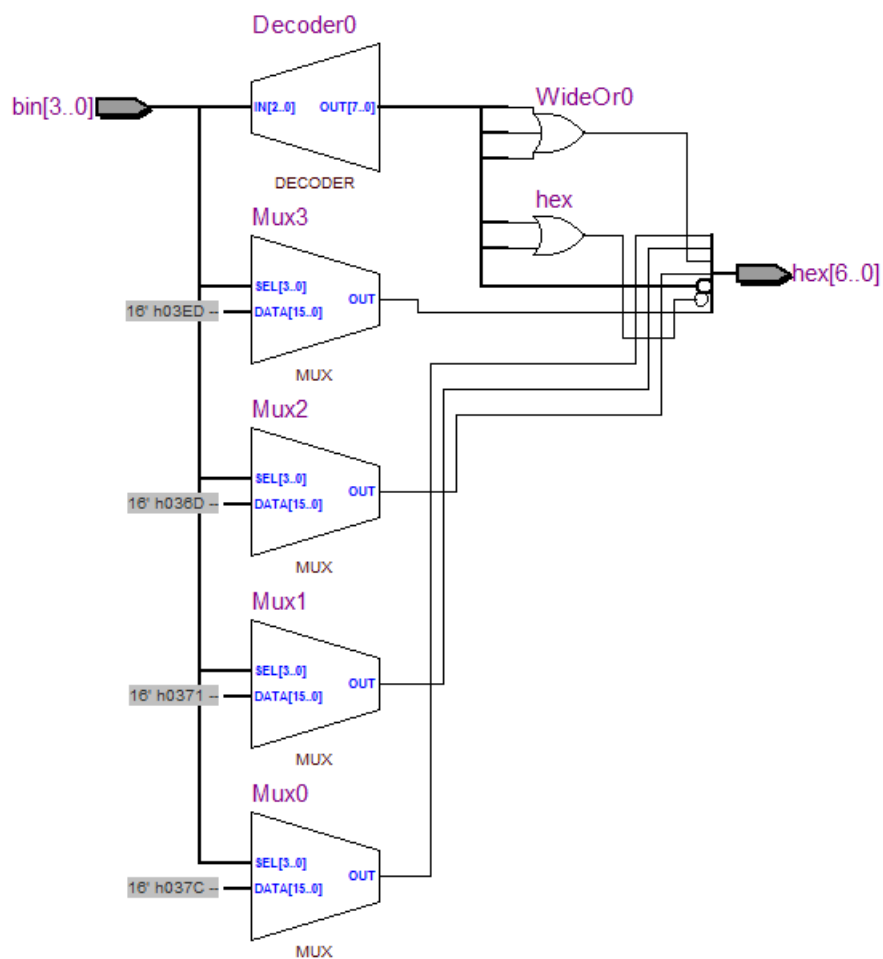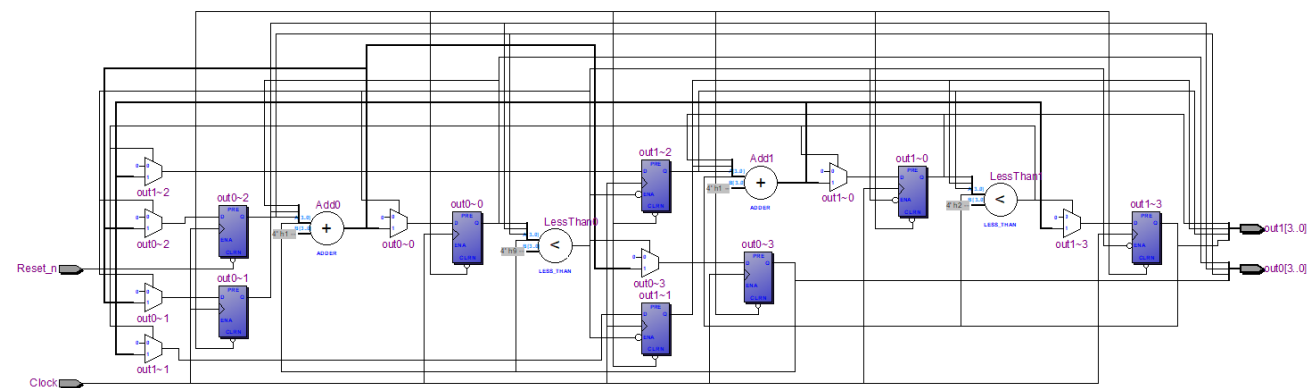

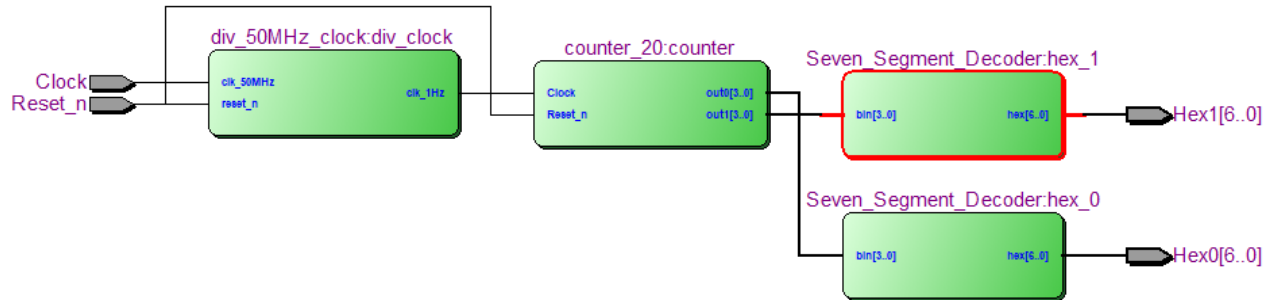

c) Simulation

Câu 6:

Hiện thực một đồng hồ hiển thị giờ, phút, giây trong ngày. Đồng hồ sẽ thể hiện giá trị “giờ” (từ 0 đến 23) lên các led 7-đoạn HEX7-6, giá trị “phút” (từ 0 đến 60) lên các led HEX5-4, và giá trị “giây” (từ 0 đến 60) lên các led HEX3-2. Sử dụng các SW15-0 để reset lại giá trị “giờ” và “phút” cho đồng hồ.

Mạch hiện thực phải có khả năng báo lỗi hoặc không cho thiết lập các giá trị giờ, phút, giây bất hợp lý. Kiểm tra thiết kế trên board DE2.

Ý tưởng thực hiện là lưu 3 biến second, minute, hour. Thực hiện đếm thời gian và đưa qua bộ tách số hàng chục và hàng đơn vị, sau đó đưa vào bộ hiển thị led 7-segments. Thực hiện chuyển đổi clock 50MHz sang 1Hz như bài trên.

a) Code

```

1  module split_digit(out0,
2      out1,
3      num
4  );
5
6      output [3:0] out0;
7      output [3:0] out1;
8
9      input [5:0] num;
10
11     reg [3:0] out0;
12     reg [3:0] out1;
13
14     always @(*) begin
15
16         out0 = (num >= 50) ? (num - 50) :
17             (num >= 40) ? (num - 40) :
18             (num >= 30) ? (num - 30) :
19             (num >= 20) ? (num - 20) :
20             (num >= 10) ? (num - 10) : num;
21
22         out1 = (num >= 50) ? 5 :
23             (num >= 40) ? 4 :
24             (num >= 30) ? 3 :
25             (num >= 20) ? 2 :
26             (num >= 10) ? 1 : 0;
27
28     end
29
30 endmodule

```

```

32 module checker(error,
33     hour,
34     minute,
35     second
36 );
37
38     output error;
39
40     input [5:0] hour;
41     input [5:0] minute;
42     input [5:0] second;
43
44     reg error;
45
46     always @(*) begin
47
48         error = (hour > 23) ? 1 :
49                 (minute > 59) ? 1 :
50                 (second > 59) ? 1 : 0;
51
52     end
53
54 endmodule

```

```

56 module Time_Counter(hour,
57     minute,
58     second,
59     clock,
60     reset_n,
61     config_en,
62     hour_config,
63     minute_config,
64     second_config
65 );
66
67     output [5:0] hour;
68     output [5:0] minute;
69     output [5:0] second;
70
71     input clock;
72     input reset_n;
73     input config_en;
74     input [5:0] hour_config;
75     input [5:0] minute_config;
76     input [5:0] second_config;
77
78     reg [5:0] hour;
79     reg [5:0] minute;
80     reg [5:0] second;

```

```

82  always @(posedge clock or negedge reset_n or posedge config_en) begin
83
84      second <= (!reset_n) ? 0 :           // neu khong can reset second thi sua lai ngay cho nay
85              (config_en) ? second_config :
86              (second < 59) ? (second + 1) : 0;
87
88      minute <= (!reset_n) ? 0 :
89              (config_en) ? minute_config :
90              (second < 59) ? minute :
91              (minute < 59) ? (minute + 1) : 0;
92
93      hour <= (!reset_n) ? 0 :
94              (config_en) ? hour_config :
95              (minute < 59) ? hour :
96              (second < 59) ? hour :
97              (hour < 23) ? (hour + 1) : 0;
98
99      end
100
101  endmodule
102

```

```

104  module Time_CLOCK (hex0,
105                      hex1,
106                      hex2,
107                      hex3,
108                      hex4,
109                      hex5,
110                      error,
111                      clock,
112                      reset_n,
113                      config_en,
114                      hour_config,
115                      minute_config,
116                      second_config);
117
118      output [6:0] hex5;
119      output [6:0] hex4;
120      output [6:0] hex3;
121      output [6:0] hex2;
122      output [6:0] hex1;
123      output [6:0] hex0;
124      output error;
125
126      input clock;
127      input reset_n;
128      input config_en;
129      input [5:0] hour_config;
130      input [5:0] minute_config;
131      input [5:0] second_config;
132
133      reg error;

```


```

135 wire clk_1Hz;
136 wire [5:0] hour;
137 wire [5:0] minute;
138 wire [5:0] second;
139 wire error_checker;
140 wire [3:0] hex_digit5;
141 wire [3:0] hex_digit4;
142 wire [3:0] hex_digit3;
143 wire [3:0] hex_digit2;
144 wire [3:0] hex_digit1;
145 wire [3:0] hex_digit0;
146
147 reg config_en_error;
148
149
150 div_50MHz_clock div_clock(.clk_1Hz(clk_1Hz), .clk_50MHz(clock), .reset_n(reset_n));
151
152 checker(.error(error_checker), .hour(hour_config), .minute(minute_config), .second(second_config));
153
154 always @(*) begin
155
156     config_en_error = (~error_checker) & config_en;
157     error = error_checker & config_en;
158
159 end

161 Time_Counter Time(.hour(hour),
162                   .minute(minute),
163                   .second(second),
164                   .clock(clk_1Hz),
165                   .reset_n(reset_n),
166                   .config_en(config_en_error),
167                   .hour_config(hour_config),
168                   .minute_config(minute_config),
169                   .second_config(second_config));
170
171 split_digit split_hour(.out0(hex_digit4), .out1(hex_digit5), .num(hour));
172 split_digit split_minute(.out0(hex_digit2), .out1(hex_digit3), .num(minute));
173 split_digit split_second(.out0(hex_digit0), .out1(hex_digit1), .num(second));
174
175 Seven_Segment_Decoder encoder0(.hex(hex0), .bin(hex_digit0));
176 Seven_Segment_Decoder encoder1(.hex(hex1), .bin(hex_digit1));
177 Seven_Segment_Decoder encoder2(.hex(hex2), .bin(hex_digit2));
178 Seven_Segment_Decoder encoder3(.hex(hex3), .bin(hex_digit3));
179 Seven_Segment_Decoder encoder4(.hex(hex4), .bin(hex_digit4));
180 Seven_Segment_Decoder encoder5(.hex(hex5), .bin(hex_digit5));
181
182 endmodule
183

```

b) Netlist

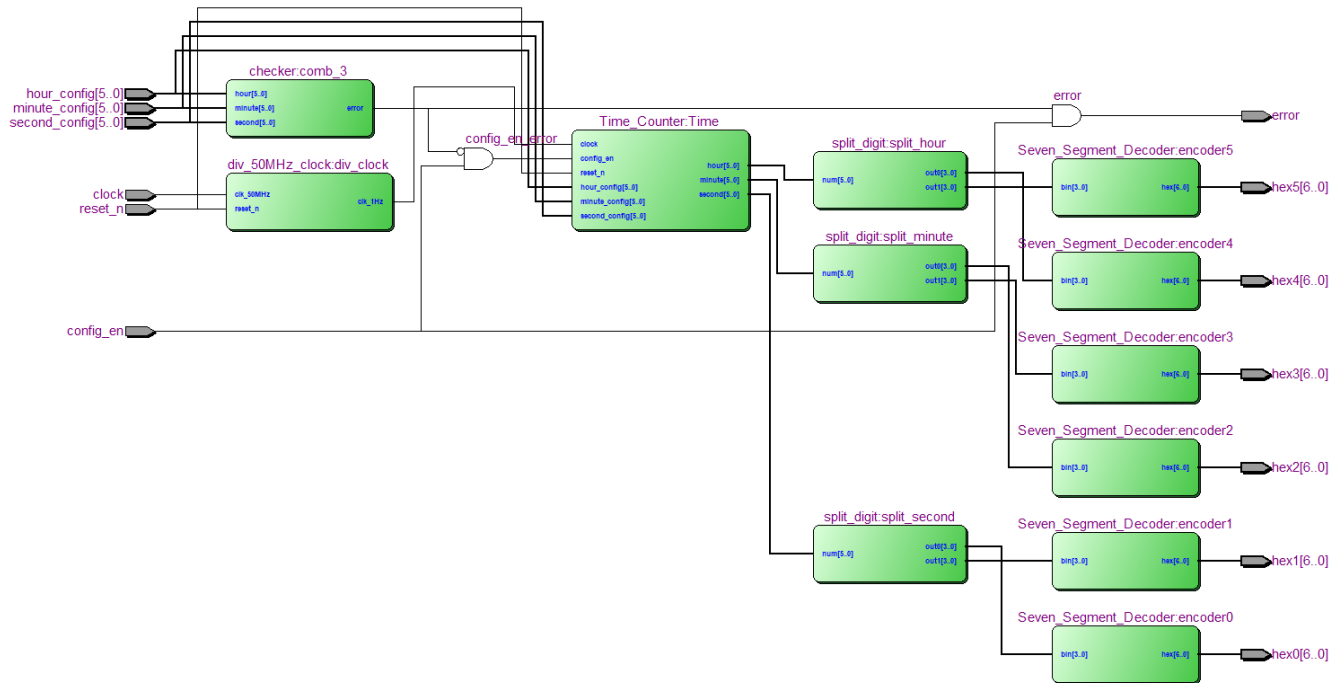

c) Simulation